

### CARRERA DE ELECTRÓNICA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN & AVIÓNICA

AUTOR: CBOP. VITERI GARCÍA CARLOS RICARDO

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN MODBUS MEDIANTE RADIOS INALAMBRICOS RS485 PARA PRÁCTICAS DE CONTROL DE PROCESOS EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL.



#### **OBJETIVO GENERAL**



IMPLEMENTAR UNA COMUNICACIÓN MODBUS MEDIANTE RADIOS INALÁMBRICOS RS485 PARA PRÁCTICAS DE CONTROL DE PROCESOS EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL.



#### **OBJETIVOS ESPECIFICOS**



- Determinar las características de los radios inalámbricos Rs485 y sus diferentes aplicaciones basados en la bibliografía existente.
- Realizar la comunicación Modbus entre dos PLCs s7 1200 mediante radios inalámbricos Rs485.





 Desarrollar aplicaciones básicas mediante los radios inalámbricos RS485 para comprobar su correcto funcionamiento.




#### REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

- 2 PLCs S7 1200 CPU 1214C AC/DC/RLY
- 2 Módulos de comunicación CM1241 RS422/485
- 2 Conectores DB 9 macho
- 2 Radios inalámbricos RS485
- Cables Rj45
- Cables UTP






#### Radio Modbus inalámbrico RS485

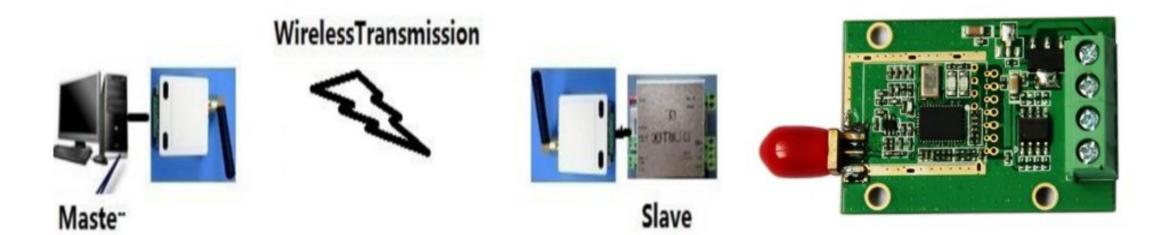


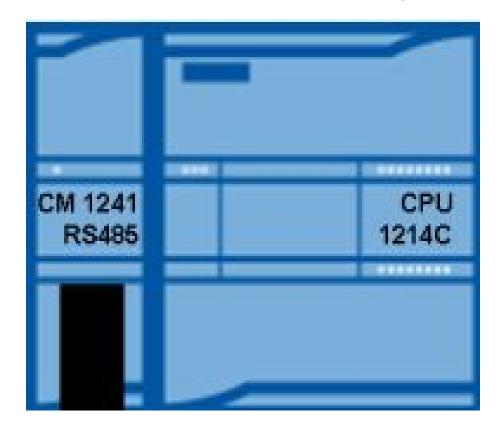
#### Comunicación entre módulo CM1241y Radios Inalámbricos.






#### > Descripción de pines del conector DB9

Pin	Descripción
3	Señal B (RxD/TxD+): Entrada/salida
5	Masa lógica o de comunicación
6	+5V
8	Señal A (RxD/TxD-): Entrada/salida



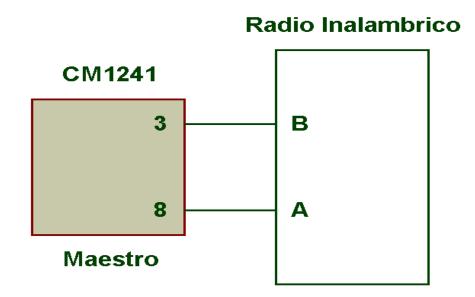
#### IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN MODBUS INALÁMBRICA

Comunicación entre el PLC maestro y el PLC esclavo bajo las siguientes condiciones:



#### Radio Inalambrico

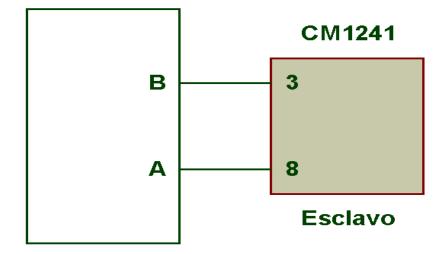



#### Conclusiones

- > Se implementó una comunicación Modbus entre dos PLCs S7 1200 mediante radios inalámbricos RS 485.
- ➤ Los Radios inalámbricos RS 485 trabajan a una frecuencia de 433 MHz, a una velocidad de 9,6 kbps, se alimentan con 5 voltios de corriente directa y funcionan para modo transparente o punto a punto.
- Se utilizó dos PLC S7 1200 y dos módulos de comunicación CM 1241 para realizar la comunicación maestro/esclavo, esta fue programada en el software TIA Portal V12.



- Para realizar la comunicación entre el maestro y el esclavo es necesario crear en cada dispositivos bloques de datos que servirán para el intercambio de información entre ellos.
- Los módulos de comunicación CM 1241 están configurados para trabajar en modo RS 485 semi dúplex a una velocidad de 9,6 kbps.
- ➤ Los terminales diferenciales RS 485 A y B en el módulo CM 1241 corresponden a los pines 8 y 3 del conector DB9 hembra respectivamente.



- Se realizó una aplicación básica donde el maestro envía el valor de un contador para que este sea visualizado en las salidas digitales del PLC esclavo, esta a su vez envía el byte de estado de sus entradas digitales para que sean visualizadas en las salidas digitales del PLC maestro.
- ➤ La fuente de 5 voltios de corriente continua que genera el módulo de comunicación CM1241 no tiene la corriente necesaria para alimentar a los radios inalámbricos.



#### Recomendaciones

- Alimentar únicamente con una fuente de 5 Vdc y una corriente de 1A a los radios inalámbricos RS 485.
- > Trabajar con una velocidad de transmisión de 9,6kbps en vista que los radios vienen configurados a esa velocidad.
- Comprobar la comunicación primero en forma alámbrica para luego conectar los radios inalámbricos RS 485.



## PREGUNTAS O INQUIETUDES?



# GRACIAS POR SU ATENCION

